

Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de ciencias y sistemas

Organización computacional

## **Documentación Practica 1**

Douglas Darío Rivera Ojeda

201122881

10/12/2022

## Documentación de la practica 1

Función de la tabla de verdad obtenida por medio de mapa de Karnaugh:

$$F(A, B, C) = A'BC' + ABC + AB'C'$$

Diagrama del circuito de la función dada en la práctica 1:

